

Chuyên Đề: Các Lớp Cổng Đảo & Mô Hình BSIM trong SPICE

Giải Phẫu Mặt Nạ Silicon, Tử Huyệt Latch-Up, Các Họ Kiến Trúc Inverter, Động Học VTC & Mô Hình Hóa Bán Dẫn Nanomet

Tài liệu Chuyên sâu 4 Giờ | Bám sát Slide Nonideal, DC/Transient & SPICE UIT | Giáo trình CMOS VLSI Design (Weste & Harris)

Lộ trình Học tập 4 Giờ Cốt lõi (4-Hour Study Roadmap)

Tài liệu này được biên soạn theo **trục logic nhân quả bất biến**: Khởi hành từ các lớp vật lý silicon và cơ chế đóng mở kênh của cặp transistor bổ sung, khảo sát sự tiến hóa của các phân lớp kiến trúc Inverter, mổ xẻ chính xác 5 vùng hoạt động truyền đạt DC, và giải mã lý do vì sao mô hình bán dẫn BSIM ra đời để cứu rỗi ngành công nghiệp vi mạch trong kỷ nguyên nanomet:

Thời gian	Nội dung Trọng tâm	Mục tiêu Bản chất Cần Đạt Được
Giờ 1 (0h - 1h)	Các Lớp Vật Lý Silicon, Chế Tạo & Tử Huyệt Latch-Up	Nắm vững cấu trúc mặt nạ silicon (Well, Active, Poly, Metal); hiểu nguồn gốc cặp BJT ký sinh PNP-NPN kích hoạt hiệu ứng Thyristor (Latch-up) và kỹ thuật bố trí Guard Rings triệt tiêu điện trở đế/giếng.
Giờ 2 (1h - 2h)	Phân Lớp Kiến Trúc Cổng Đảo (Inverter Circuit Families)	So sánh bản chất tải điện trở, tải nMOS suy giảm, CMOS tĩnh, Pseudo-nMOS và Dynamic logic; chứng minh tính ưu việt của full rail-to-rail swing và nguyên lý tối ưu chuỗi đệm Inverter kéo tải nặng ($f = e \approx 2.72$).
Giờ 3 (2h - 3h)	Đặc Tuyến DC (VTC), 5 Vùng Hoạt Động & Biên Dự Trữ Nhiều	Giải phẫu toán học và động học hạt dẫn qua 5 vùng hoạt động ($A \rightarrow E$); dẫn xuất điểm ngưỡng chuyển mạch V_M (V_{inv}) và phân tích độ bất đối xứng của dải dự trữ nhiều (NM_L, NM_H) theo tỷ số $\frac{\beta_p}{\beta_n}$.
Giờ 4 (3h - 4h)	Kỷ Nguyên BSIM, Hiệu Ứng Kênh Ngắn & Mô Phỏng SPICE	Giải mã sự sụp đổ của mô hình Shockley; làm chủ các hiệu ứng kênh ngắn (Bão hòa vận tốc, DIBL, Rò dưới ngưỡng, Xuyên hầm oxit); đọc hiểu tham số BSIM và lý giải vì sao tỷ lệ định cỡ tối ưu trở FO4 giảm từ 2.5 : 1 xuống 1.5 : 1.

Giờ 1: Các Lớp Vật Lý Silicon, Quy trình Chế tạo & Tử huyệt Latch-Up



Tương ứng Slide Chế tạo & Bố cục Silicon | Thời gian mục tiêu: 60 phút

1.1 Khởi hành từ Bề mặt Bán dẫn: Giải phẫu các Lớp Mặt Nạ Silicon

Để cổng logic hoạt động trong thực tế, các phương trình toán học và sơ đồ nguyên lý phải được hiện thực hóa qua quy trình quang khắc (**Photolithography**) gồm nhiều lớp mặt nạ (**Mask Layers**) xếp chồng lên nhau trên phiến silicon:

- Đế Silicon loại p (p-substrate)**: Nền móng vật lý đơn tinh thể pha tạp Boron nhẹ ($N_A \approx 10^{15} \text{cm}^{-3}$), nơi hạt đa số là lỗ trống (h^+). Transistor nMOS được chế tạo trực tiếp ngay trên bề mặt đế này.
- Hồ chứa Giếng n (N-well)**: Một vùng đảo silicon được cấy các ion nhóm V (như Phosphorus/Arsenic, $N_D \approx 10^{16} \text{cm}^{-3}$) để tạo môi trường bán dẫn loại n (nơi electron là hạt đa số), đóng vai trò cách ly để chế tạo transistor pMOS.

- Vùng Khuếch tán Hoạt tính (Active/Diffusion):** Các cửa sổ cấy ion nồng độ cao (n^+ cho nMOS và p^+ cho pMOS, mật độ $> 10^{20} \text{cm}^{-3}$) tạo thành cực Nguồn (Source) và cực Máng (Drain).
- Cực Cổng Silicon Đa tinh thể (Polysilicon Gate):** Thanh dẫn Poly được lắng đọng trên lớp điện môi oxit cổng mỏng chỉ vài nanomet. Trong quy trình tự định vị (**Self-aligned process**), Poly đóng vai trò như chiếc ô chắn chặn ion, phân tách tự nhiên vùng Source và Drain.
- Lớp Tiếp xúc & Kim loại (Contact & Metal Layers):** Các lỗ tiếp xúc (Contact cuts) được khoan qua lớp oxit cách điện để kết nối vùng khuếch tán và Polysilicon lên các tầng kim loại Metal 1, Metal 2 phân phối nguồn và tín hiệu.

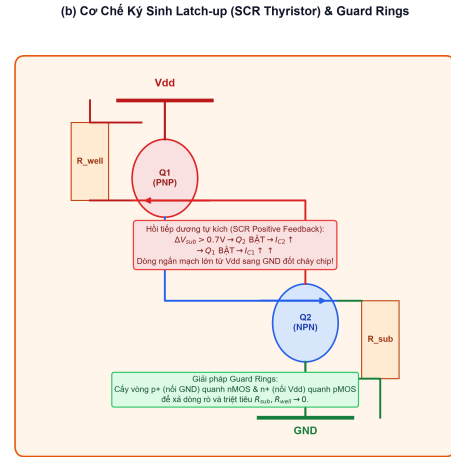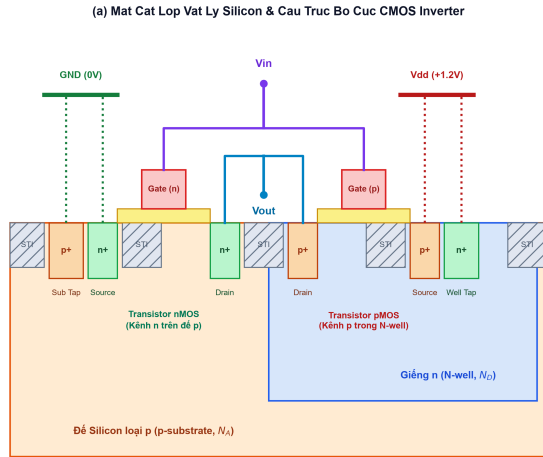

1.2 Hiểm Họa Sinh Tử: Cơ chế Latch-Up & Cặp BJT Ký Sinh

Khi tích hợp nMOS và pMOS sát cạnh nhau trên cùng một phiến silicon nguyên khối, cấu trúc các lớp bán dẫn vô tình tạo thành hai transistor lưỡng cực BJT ký sinh lồng vào nhau:

- Transistor Q_1 (pnp ký sinh):** Vùng phát (Emitter) là p^+ source của pMOS nối V_{dd} , vùng gốc (Base) là N-well, vùng thu (Collector) là p-substrate.
- Transistor Q_2 (npn ký sinh):** Vùng phát (Emitter) là n^+ source của nMOS nối GND, vùng gốc (Base) là p-substrate, vùng thu (Collector) là N-well.

Bản chất Vật lý Vi mô (Microscopic Mechanism)

Vòng Lặp Hồi Tiếp Dương và Cấu Trúc SCR Tự Khóa:

- Cực thu của Q_1 nối vào cực gốc của Q_2 . Cực thu của Q_2 nối vào cực gốc của Q_1 . Cặp linh kiện này tạo thành một mạch chỉnh lưu có điều khiển bằng silicon (**SCR - Silicon Controlled Rectifier**).
- Khi có một xung đột biến điện áp ở chân I/O kích phân cực thuận tiếp giáp B-E của một trong hai BJT, dòng điện bắt đầu chảy qua điện trở nền R_{sub} hoặc điện trở giếng R_{well} .
- Sụt áp $I \cdot R \geq 0.7V$ kích mở BJT thứ nhất. BJT thứ nhất kéo dòng kích mở BJT thứ hai. BJT thứ hai lại bơm thêm dòng kích cho BJT thứ nhất!
- Khi tích số hệ số khuếch đại dòng:

$$A_{loop} = \beta_1 \cdot \beta_2 \geq 1$$

vòng hồi tiếp dương trở nên tự duy trì. Một đường dẫn điện trở cực thấp được nối thông trực tiếp từ V_{dd} xuống GND. Dòng điện vọt lên hàng trăm milliampere đến vài ampere, sinh nhiệt Joule thiêu rụi chip silicon!

1.3 Kỹ Thuật Thiết Kế Chế Ngự Latch-Up

Để dập tắt vĩnh viễn thảm họa Latch-Up, các kỹ sư thiết kế layout tuân thủ nghiêm ngặt hai chiến lược:

- Cấm cọc tiếp xúc liên tục (Well Taps & Substrate Taps):** Đặt các điểm tiếp xúc n^+ trong N-well nối về V_{dd} và p^+ trong Substrate nối về GND với khoảng cách định kỳ (thường $< 20 - 30 \mu m$) để giảm điện trở R_{well} và R_{sub} xuống gần bằng 0Ω .

2. **Vòng bảo vệ (Guard Rings):** Bao bọc hoàn toàn các khối transistor bằng các đai khuếch tán nồng độ cao nối đất/nguồn. Đai này đóng vai trò hồ thu gom triệt để mọi hạt dẫn thiểu số đi lạc, kéo tụt $\beta_1 \cdot \beta_2 \ll 1$.

Giờ 2: Phân Lớp Kiến Trúc Cổng Đảo (Inverter Circuit Families)

Tương ứng Slide Cấu trúc Cổng Đảo & Logic Hoàn chỉnh | Thời gian mục tiêu: 60 phút

2.1 Tiến Hóa Lịch Sử: Từ Tải Thụ Động Đến nMOS Depletion


Trước khi CMOS thống trị, các kỹ sư đã thử nghiệm nhiều phương pháp tạo cổng đảo:

- Inverter Tải Điện Trở (R_L):** Dùng một điện trở thụ động kéo lên nguồn. Khi ngõ vào ở mức cao, nMOS bật kéo ngõ ra xuống. Tuy nhiên:

$$V_{OL} = V_{dd} \cdot \frac{R_{on,n}}{R_L + R_{on,n}} > 0V$$

Mạch tiêu tốn công suất tĩnh khổng lồ $P_{static} = \frac{V_{dd}^2}{R_L}$ khi ngõ ra ở mức 0, đồng thời điện trở R_L chiếm diện tích silicon quá lớn.

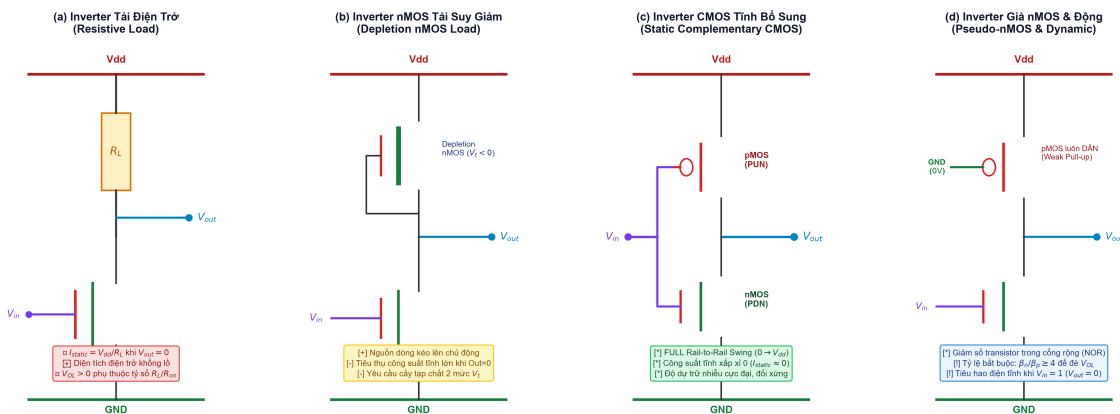- Inverter nMOS Tải Giảm Thiểu (Depletion-Load nMOS):** Thay thế điện trở bằng một transistor nMOS chế tạo đặc biệt có điện áp ngưỡng âm ($V_t < 0$) và nối ngắn cực Cổng vào cực Nguồn ($V_{gs} = 0V$). Linh kiện này đóng vai trò một nguồn dòng không đổi kéo lên nguồn, giúp sườn lên nhanh hơn nhưng vẫn không triệt tiêu được công suất tĩnh.



2.2 Định Cao Kiến Trúc: Cổng Đảo CMOS Tĩnh Bổ Sung

Cổng đảo CMOS tĩnh bổ sung (**Complementary Static CMOS Inverter**) giải quyết triệt để mọi hạn chế lịch sử:

- Full Rail-to-Rail Swing:** Khi $V_{in} = 0V$, pMOS BẬT mạnh, nMOS TẮT kiệt $\rightarrow V_{OH} = V_{dd}$. Khi $V_{in} = V_{dd}$, nMOS BẬT mạnh, pMOS TẮT kiệt $\rightarrow V_{OL} = 0.0V$.
- Công suất tĩnh lý tưởng bằng 0:** Ở bất kỳ trạng thái ổn định nào (0 hoặc 1), luôn có ít nhất một transistor tắt hoàn toàn, chặn đứng dòng điện từ nguồn xuống đất.

2.3 Họ Cổng Đảo Tỷ Lệ: Pseudo-nMOS

Trong kiến trúc Pseudo-nMOS, mạng kéo lên pMOS được thay bằng một transistor pMOS duy nhất có cực Cổng nối đất vĩnh viễn ($V_{gs,p} = -V_{dd}$):

- Ưu điểm:** Tiết kiệm diện tích silicon cho các cổng NOR nhiều ngõ vào ($N + 1$ transistor thay vì $2N$), diện dung ngõ vào giảm nhẹ.
- Nhược điểm:** Khi nMOS bật, có dòng ngắn mạch chạy liên tục từ V_{dd} xuống GND. Để V_{OL} đủ nhỏ, ta bắt buộc phải định cỡ $\frac{\beta_n}{\beta_p} \geq 4$.

2.4 Cổng Đảo C^2 MOS & Tri-State (3 Trạng Thái)

Mạch bổ sung hai transistor truyền dẫn được điều khiển bởi cặp xung nhịp đối ngẫu CLK và $\overline{CLK}$:

- Cho phép 3 trạng thái ngõ ra: Mức 0, Mức 1, và Trở kháng cao (**Hi-Z**).

- Ứng dụng: Ghép bus dữ liệu dùng chung và xây dựng các khối chốt D-Latch, Master-Slave Flip-Flop miễn nhiễm hoàn toàn với hiện tượng đua tín hiệu (**Race Condition**).

2.5 Cổng Đảo Logic Động (Dynamic CMOS Logic)

Hoạt động theo 2 pha xung nhịp:

- Pha Nạp trước (Precharge - CLK = 0):** pMOS bật sạc nút ngõ ra lên V_{dd} .
 - Pha Đánh giá (Evaluate - CLK = 1):** nMOS đánh giá bật mở; nếu ngõ vào ở mức cao, nút ngõ ra được xả về 0V.
- Tốc độ cực nhanh do tải ngõ vào giảm một nửa, nhưng rất nhạy cảm với sụt giảm điện tích do rò rỉ dưới ngưỡng và chia sẻ điện tích (**Charge Sharing**).

2.6 Tối Ưu Hóa Chuỗi Đệm Inverter Kéo Tải Dung Lớn

Khi cần lái tải điện dung khổng lồ $C_L \gg C_{in}$ (như đường bus hoặc chân I/O pad), đặt một cổng đảo duy nhất sẽ gây trễ khổng lồ do dòng kéo không đủ sạc tụ. Giải pháp là chèn một chuỗi gồm N tầng đệm Inverter với kích thước phóng to dần theo cấp số nhân với hệ số phóng đại f :

Dẫn xuất Toán học Chi tiết (Step-by-Step Mathematical Derivation)

Dẫn Xuất Hệ Số Phóng Đại Tối Ưu $f = e \approx 2.72$:

- Đặt độ phóng đại toàn đường truyền là $F = \frac{C_L}{C_{in}}$. Với N tầng, hệ số phóng đại mỗi tầng là $f = F^{\frac{1}{N}}$.
- Bỏ qua điện dung tự tải nội tại ($\gamma = 0$), tổng thời gian trễ của chuỗi là:

$$D = N \cdot f = N \cdot F^{\frac{1}{N}}$$

- Lấy đạo hàm theo N và cho bằng 0:

$$\frac{\partial D}{\partial N} = F^{\frac{1}{N}} + N \cdot F^{\frac{1}{N}} \cdot \left(-\frac{\ln F}{N^2}\right) = f \cdot (1 - \ln f) = 0$$

- Vì $f > 0$, ta có: $1 - \ln f = 0 \rightarrow \ln f = 1 \rightarrow f = e \approx 2.718$!
- Số tầng tối ưu: $N_{opt} = \ln(F) = \ln\left(\frac{C_L}{C_{in}}\right)$.
- Trong thực tế công nghiệp khi tính đến điện dung tự tải ($\gamma \approx 1$), cực tiểu độ trễ dịch chuyển về vùng $f \approx 3.5 - 4.0$, vừa giảm độ trễ vừa tiết kiệm 50% diện tích silicon!

Giờ 3: Đặc Tuyến Truyền Đạt DC (VTC), 5 Vùng Hoạt Động & Lề Nhiều


Tương ứng Slide Phân tích DC Cổng Đảo CMOS | Thời gian mục tiêu: 60 phút

3.1 Giải Phẫu Toán Học & Động Học Hạt Dẫn Qua 5 Vùng Hoạt Động

Đặc tuyến truyền đạt điện áp (**Voltage Transfer Characteristics - VTC**) là đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa điện áp ngõ ra V_{out} theo điện áp ngõ vào V_{in} khi biến thiên liên tục từ 0V đến V_{dd} . Khi V_{in} tăng dần, hai transistor nMOS và pMOS lần lượt trải qua 5 trạng thái hoạt động kinh điển:

Vùng	Điều kiện Điện Áp	nMOS	pMOS	Trạng Thái Điện Áp Ngõ Ra V_{out}
Vùng A	$0 \leq V_{in} < V_{tn}$	TẮT (OFF) $I_{ds,n} = 0$	Tuyến tính $V_{ds,p} \approx 0$	$V_{out} = V_{dd}$ vững chắc (Pull-up thông tuyệt đối)
Vùng B	$V_{tn} \leq V_{in} < V_{IL}$	Bão hòa $V_{ds,n} \geq V_{gs,n} - V_{tn}$	Tuyến tính $ V_{ds,p} < V_{gs,p} - V_{tp} $	Bắt đầu sụt nhẹ; độ dốc dốc dần tới $d\frac{V_{out}}{dV_{in}} = -1$ tại V_{IL}
Vùng C	$V_{in} \approx V_M$	Bão hòa	Bão hòa	Vùng chuyển tiếp nhạy cảm; độ dốc cực đại; độ khuếch đại điện áp rất lớn

Vùng D	$V_{IH} < V_{in} \leq V_{dd} - V_{tp} $	Tuyến tính $V_{ds,n} < V_{gs,n} - V_{tn}$	Bão hòa $ V_{ds,p} \geq V_{gs,p} - V_{tp} $	Tiến sát đất; độ dốc thoải dần qua điểm $d \frac{V_{out}}{d V_{in}} = -1$ tại V_{IH}
Vùng E	$V_{in} > V_{dd} - V_{tp} $	Tuyến tính $V_{ds,n} \approx 0$	TẮT (OFF) $ V_{gs,p} < V_{tp} $	$V_{out} = 0.0V$ hoàn toàn (Pull-down thông tuyệt đối)

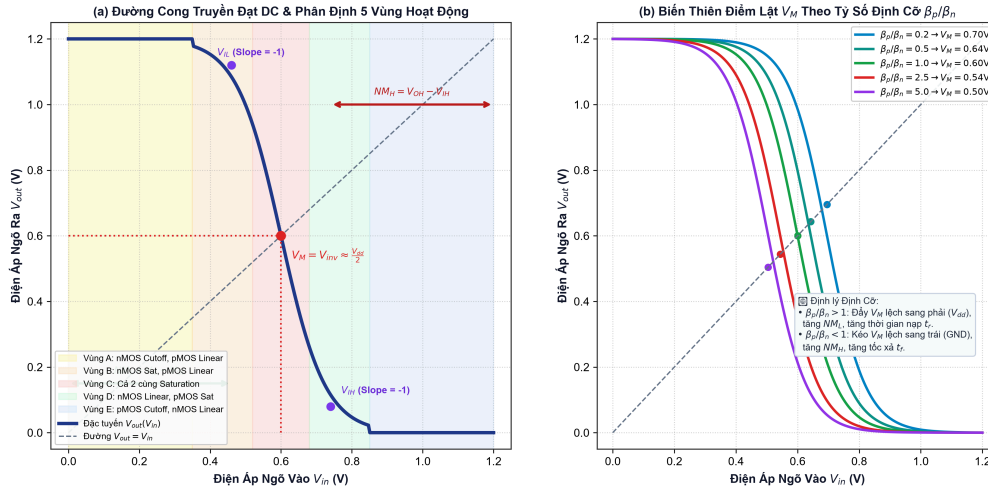

3.2 Dẫn Xuất Điểm Ngưỡng Chuyển Mạch Logic V_M (V_{inv})

Điểm ngưỡng logic V_M là điểm giao giữa đường đặc tuyến VTC với đường thẳng $V_{out} = V_{in}$. Tại điểm này, trạng thái logic ở ngõ ra nhạy cảm nhất và mạch tiêu tán dòng ngắn mạch $I_{short-circuit}$ cực đại:

▢ Dẫn xuất Toán học Chi tiết (Step-by-Step Mathematical Derivation)

Dẫn Xuất Công Thức Tổng Quát Của V_M :

- Tại $V_{in} = V_{out} = V_M$, cả hai transistor đều hoạt động trong vùng bão hòa Shockley:

$$I_{ds,n} = \frac{1}{2} \beta_n (V_M - V_{tn})^2$$

$$I_{ds,p} = \frac{1}{2} \beta_p (V_{dd} - V_M - |V_{tp}|)^2$$

- Cân bằng dòng điện nút ngõ ra $I_{ds,n} = I_{ds,p}$ và đặt $r = \sqrt{\frac{\beta_p}{\beta_n}}$:

$$V_M - V_{tn} = r(V_{dd} - V_M - |V_{tp}|)$$

$$V_M(1 + r) = V_{tn} + r(V_{dd} - |V_{tp}|)$$

$$V_M = \frac{V_{tn} + r(V_{dd} - |V_{tp}|)}{1 + r}$$

- Khi thiết kế mạch đối xứng chuẩn ($r = 1$, $V_{tn} = |V_{tp}|$):

$$V_M = \frac{V_{dd}}{2}$$

- Nếu $\beta_p > \beta_n$ ($r > 1$): Ngưỡng V_M bị kéo lệch sang phải ($V_M > \frac{V_{dd}}{2}$).
- Nếu $\beta_n > \beta_p$ ($r < 1$): Ngưỡng V_M bị kéo lệch sang trái ($V_M < \frac{V_{dd}}{2}$).

3.3 Phân Tích Lề Dự Trữ Nhiễu (Noise Margins)

Lề dự trữ nhiễu đo lường khả năng miễn nhiễm của cổng logic trước các xung nhiễu điện từ trên đường dây:

- Lề nhiễu mức thấp:** $NM_L = V_{IL} - V_{OL} = V_{IL} - 0V = V_{IL}$
- Lề nhiễu mức cao:** $NM_H = V_{OH} - V_{IH} = V_{dd} - V_{IH}$
- Quy luật đối xứng:** Khi $V_M = \frac{V_{dd}}{2}$, cả hai lề nhiễu đạt giá trị cân bằng tối ưu:

$$NM_L \approx NM_H \approx 0.4 \cdot V_{dd}$$


Đem lại sự ổn định tuyệt đối cho toàn bộ hệ thống số.

Giờ 4: Kỷ Nguyên BSIM, Hiệu Ứng Kênh Ngắn & Mô Phỏng SPICE

Tương ứng Slide Nonideal Transistor Theory & SPICE Simulation | Thời gian mục tiêu: 60 phút

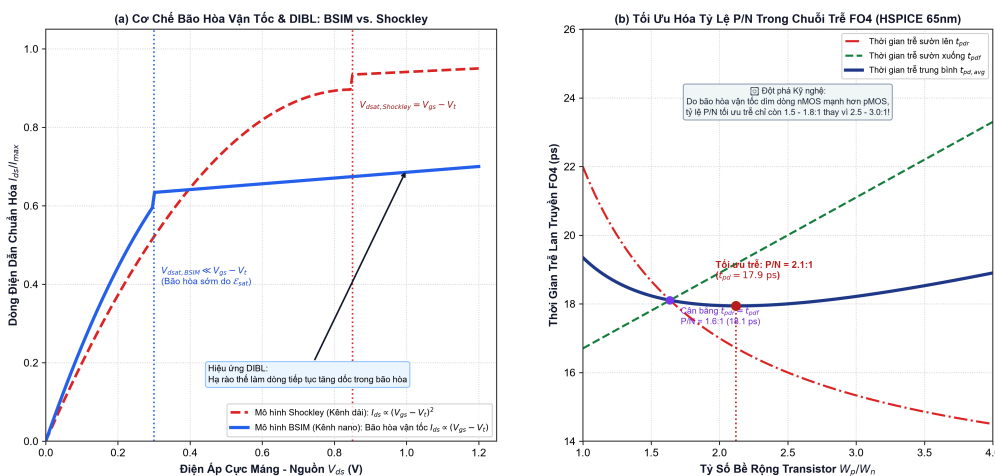4.1 Sự Sụp Đổ Của Mô Hình Shockley Truyền Thống

Mô hình Shockley bậc hai ($I_{ds} \propto (V_{gs} - V_t)^2$) từng là kim chỉ nam cho thiết kế vi mạch trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, khi chiều dài kênh thu nhỏ xuống dưới $0.25\mu m$, mô hình này sụp đổ hoàn toàn: nó dự đoán dòng dẫn lớn gấp 2 – 3 lần thực tế và hoàn toàn bỏ qua các cơ chế rò rỉ nhiệt động học. Để giải cứu ngành công nghiệp bán dẫn, nhóm nghiên cứu tại Đại học Berkeley đã phát triển chuẩn mô hình **BSIM (Berkeley Short-channel IGFET Model)**.



4.2 Giải Phẫu Các Hiệu Ứng Kênh Ngắn (Short-Channel Effects)

1. Bão Hòa Vận Tốc (Velocity Saturation):

- Dưới điện trường ngang cực mạnh ($E_x = \frac{V_{ds}}{L} > 10^4$ V/cm), các electron va chạm liên tục với mạng tinh thể silicon (tán xạ phonon), khiến vận tốc trôi chậm dần tới giá trị bão hòa $v_{sat} \approx 10^7$ cm/s.
- Dòng điện bão hòa bị giảm từ hàm bậc 2 xuống quan hệ **bậc 1 tuyến tính**:

$$I_{dsat} \approx WC_{ox} v_{sat} (V_{gs} - V_t)$$

2. Hạ Thấp Rào Cản Thế Năng Cực Máng (DIBL):

- Vùng suy giảm cực máng tiến sát cực Source, kéo tụt đỉnh rào thế năng tĩnh điện.
- Điện áp ngưỡng V_t bị sụt giảm theo V_{ds} :

$$\Delta V_t = \text{ETA0} \cdot V_{ds}$$

3. Rò Rỉ Dưới Ngưỡng (Subthreshold Leakage):

- Ngay cả khi $V_{gs} < V_t$, dòng khuếch tán nhiệt vẫn tồn tại và phụ thuộc hàm mũ:

$$I_{sub} \propto 10^{-\frac{V_t}{S}}$$

- Với hệ số dốc dưới ngưỡng $S = n(k_B \frac{T}{q}) \ln(10) \approx 70 - 100$ mV/decade.

4. Xuyên Hầm Cơ Học Lượng Tử Qua Oxit Cực Cổng (Gate Tunneling):

- Khi độ dày $t_{ox} < 1.5$ nm, electron xuyên hầm trực tiếp hàng rào điện môi, tạo ra dòng rò cực cổng I_{gate} .

4.3 Giải Mã Thẻ Tham Số BSIM4 Trong SPICE

Các tham số then chốt điều khiển các hiệu ứng kênh ngắn trong file thư viện bán dẫn:

- TOXE: Độ dày điện môi oxit cổng thực tế (nm).
- VTH0: Điện áp ngưỡng danh định tại kênh dài và $V_{ds} \approx 0$ V.

- VSAT: Vận tốc bão hòa trôi cực đại của hạt dẫn ($\approx 10^5$ m/s).
- ETA0: Hệ số điều khiển hiệu ứng DIBL hạ thấp rào cản thế năng.
- DROUT: Hệ số chiều dài kênh điều khiển sự suy giảm trở kháng ngõ ra.
- CJ, CJSW: Điện dung tiếp giáp khuếch tán đáy và chu vi thành bên ($F/m^2, F/m$).

4.4 Thực Hành Mô Phỏng SPICE & Đột Phá Định Cỡ P/N Trong Nanomet

Mô phỏng chuỗi chuẩn Fan-out of 4 (FO4) trong tiến trình 65nm BSIM cho thấy một kết luận mang tính cách mạng:

- **Lý thuyết Shockley cũ:** Khuyến chọn $\frac{W_p}{W_n} \approx 2.5 : 1$ để bù trừ độ linh động $\frac{\mu_n}{\mu_p} \approx 2.5$.
- **Thực tế BSIM Nanomet:** Do nMOS bị bão hòa vận tốc dòng nặng nề hơn pMOS, tỷ số dòng $\frac{I_{on,n}}{I_{on,p}}$ thực tế co hẹp chỉ còn 1.5 – 1.8.
- Nếu cố phình to W_p lên 2.5 : 1, điện dung tự tải ký sinh (C_g, C_{db}) sẽ bóp nghẹt tốc độ.
- **Tỷ số định cỡ tối ưu trẻ trung bình:**

$$\frac{W_p}{W_n} \approx 1.5 : 1 \quad \text{đến} \quad 1.8 : 1!$$

Vừa đạt tốc độ cao nhất, vừa tiết kiệm 30% diện tích và công suất!

4.5 Bảng Tra Cấu Toàn Diện Các Lớp Inverter & Đặc Tính Mô Hình BSIM

Lớp Kiến Trúc	Linh Kiện Kéo Lên / Xuống	Mức Logic Ngõ Ra	Công Suất Tĩnh & Lề Nhiều	Đặc Trưng Nanomet BSIM & Ứng Dụng
Tải Điện Trở (R_L)	Điện trở thụ động R_L nMOS kéo xuống	$V_{OH} = V_{dd}$ $V_{OL} > 0V$	P_{static} rất lớn khi ngõ ra = 0 NM_L hẹp	Điện trở chiếm diện tích khổng lồ; lịch sử buổi đầu vi mạch.
nMOS Depletion	nMOS $V_t < 0, V_{gs} = 0$ nMOS kéo xuống	$V_{OH} = V_{dd}$ $V_{OL} > 0V$	P_{static} lớn khi ngõ ra = 0 Sườn lên tốt hơn R_L	Nguồn dòng không đổi; dùng trong Intel 8085 / thập niên 70.
CMOS Tĩnh Chuẩn	pMOS kéo lên nMOS kéo xuống	Full Rail-to-Rail $V_{OH} = V_{dd}, V_{OL} = 0V$	$P_{static} \approx 0$ (chỉ rò) $NM_L \approx NM_H \approx 0.4V_{dd}$	Chuẩn mực vàng VLSI ; chi phối bởi bão hòa vận tốc và DIBL.
Pseudo-nMOS	1 pMOS nối đất cổng nMOS kéo xuống	$V_{OH} = V_{dd}$ $V_{OL} > 0V$ ($\frac{\beta_n}{\beta_p} \geq 4$)	P_{static} lớn khi ngõ ra = 0 NM_L bất đối xứng	Tiết kiệm diện tích cho cổng nhiều ngõ vào ($N + 1$), ROM/PLA decoder.
C^2 MOS / Tri-State	Cặp pMOS nối tiếp Cặp nMOS nối tiếp	$V_{OH} = V_{dd}, V_{OL} = 0V$ Trạng thái Hi-Z	Triệt tiêu tĩnh khi ở chế độ dẫn Lề nhiều cao	Ghép bus dùng chung, chốt D-Latch, triệt tiêu xung đột đưa tín hiệu.
Logic Động (Dynamic)	1 pMOS Precharge Khối nMOS Evaluate	$V_{OH} = V_{dd}, V_{OL} = 0V$ (2 pha xung nhịp)	Tải ngõ vào nhẹ Nhạy cảm mất điện tích rò rỉ	ALU siêu tốc, Register file; đòi hỏi xung nhịp làm tươi liên tục.
BSIM Nanoscale CMOS	Cặp FinFET pMOS/ nMOS Đa cổng 3D triệt rò	Full Rail-to-Rail $V_{dd} \approx 0.7 - 0.9V$	Rò rỉ dưới ngưỡng và DIBL rất nhạy cảm biến thiên PVT	$\frac{W_p}{W_n} \approx 1.5 - 1.8 : 1$; CPU/GPU hiệu năng cao (Apple, Intel, NVIDIA).

4.6 5 Câu Hỏi Chẩn Đoán & Tự Đánh Giá Chuyên Sâu (Diagnostic Self-Assessment)

⚠ Cảnh báo Lỗi Phổ biến & Từ huyết Kỹ nghệ (Critical Pitfall)

Câu hỏi 1 (Cơ chế Vật lý Latch-Up & Kỹ thuật Thiết Kế Guard Rings): Một vi điều khiển CMOS p-substrate/N-well bị một xung âm $-0.8V$ đánh vào chân I/O trong $2ns$. Sau đó, dòng tiêu thụ tăng vọt từ $15mA$ lên $800mA$, chip nóng rực và không phản hồi tín hiệu Reset logic:

- Thiết lập biểu thức điều kiện vòng hồi tiếp dương tự duy trì giữa cặp BJT ký sinh Q_1 (pnp) và Q_2 (npn)?
- Tại sao ngắt xung âm và gửi lệnh Reset mềm không tắt được mạch mà bắt buộc phải ngắt hoàn toàn nguồn cung cấp (V_{dd} Power Cycle)?
- Phân tích nguyên lý vật lý của các vòng bảo vệ Guard Rings: Làm thế nào chúng triệt tiêu hoàn toàn nguy cơ Latch-up?

Lời giải chi tiết:

- Vòng hồi tiếp dương SCR:** Transistor Q_1 (pnp ký sinh hình thành từ p^+ source pMOS, N-well, p-substrate) và Q_2 (npn ký sinh từ n^+ source nMOS, p-substrate, N-well) ghép chéo cực thu vào cực gốc của nhau. Khi xung âm $-0.8V$ kích dòng qua R_{sub} , sụt áp $I \cdot R_{sub} \geq 0.7V$ mở Q_2 . Q_2 kéo dòng qua R_{well} kích mở Q_1 . Q_1 bơm thêm dòng kích cho Q_2 . Điều kiện duy trì:

$$A_{loop} = \beta_1 \cdot \beta_2 \geq 1$$

Mạch trở thành một cấu trúc Thyristor (SCR) tự khóa, dẫn dòng không giới hạn.

- Không thể tắt bằng Reset mềm:** Dòng điện chạy qua thân khối bán dẫn thể tích (bulk substrate), hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát của cực cổng Poly-Si. Do đó, muốn dập tắt SCR phải hạ nguồn V_{dd} xuống dưới điện áp giữ ($V_H \approx 1.0V$) hoặc cắt dòng qua SCR (Power-down).
- Cơ chế Guard Rings:** Đai P^+ nối GND và N^+ nối V_{dd} giảm $R_{sub}, R_{well} \rightarrow 0\Omega$, triệt tiêu điều kiện sụt áp $0.7V$. Đồng thời, chúng đóng vai trò hố thu gom (sink) hút hết hạt dẫn thiểu số khuếch tán, kéo tụt $\beta_1 \cdot \beta_2 \ll 1$.

⚡ Góc nhìn Kỹ sư Thiết kế Vi mạch (Engineering Takeaway)

Câu hỏi 2 (Dịch Chuyển Ngưỡng Logic V_M & Biến Thiên Tiến Trình PVT): Cổng đảo CMOS có $V_{dd} = 1.0V$, $V_{tn} = 0.3V$, $|V_{tp}| = 0.3V$.

- Dẫn xuất công thức V_M tại điểm bão hòa cân bằng dòng và chứng minh $V_M = \frac{V_{dd}}{2}$ khi đối xứng.
- Khi rơi vào góc lệch tiến trình cực đoạn **FS (Fast nMOS, Slow pMOS)** với $\beta_{n'} = 1.44\beta_n$, $V_{(tn)'} = 0.22V$ và $\beta_{p'} = 0.64\beta_p$, $|V_{(tp)'}| = 0.38V$, tính giá trị chính xác của V_M ?
- Đường đặc tuyến VTC bị dịch sang hướng nào và mạch trở nên dễ tổn thương trước loại nhiễu nào?

Lời giải chi tiết:

- Dẫn xuất V_M :** Cân bằng dòng bão hòa $\frac{1}{2}\beta_n(V_M - V_{tn})^2 = \frac{1}{2}\beta_p(V_{dd} - V_M - |V_{tp}|)^2$. Đặt $r = \sqrt{\frac{\beta_p}{\beta_n}}$, ta có:

$$V_M = \frac{V_{tn} + r(V_{dd} - |V_{tp}|)}{1 + r}$$

Khi $r = 1$ và $V_{tn} = |V_{tp}| = 0.3V$, $V_M = 0.5V = \frac{V_{dd}}{2}$.

- Tính toán góc FS:**

$$r' = \sqrt{\frac{\beta_{p'}}{\beta_{n'}}} = \sqrt{\frac{0.64}{1.44}} = \frac{0.8}{1.2} = \frac{2}{3} \approx 0.667$$

$$V_{M'} = \frac{0.22 + 0.667 \cdot (1.0 - 0.38)}{1 + 0.667} = \frac{0.22 + 0.4133}{1.667} \approx 0.38V$$

- Phân tích nhiễu:** Đặc tuyến VTC bị **trượt mạnh sang bên trái**. Lề nhiễu mức thấp $NM_L = V_{IL} - 0V$ bị bóp nghẹt nghiêm trọng. Mạch trở nên cực kỳ nhạy cảm và dễ nhảy sai trạng thái logic khi gặp **Nhiều nhiễu đất (Ground Bounce)** trên đường dây GND!

🔬 Bản chất Vật lý Vi mô (Microscopic Mechanism)

Câu hỏi 3 (Bí Ẩn Định Cỡ P/N Trong Nanomet: Velocity Saturation vs Self-Loading):

- Vì sao lý thuyết Shockley khuyến chọn $\frac{W_p}{W_n} \approx 2.5 : 1$ để cân bằng trễ $t_{pdr} = t_{pdf}$?

2. Vì sao trong tiến trình 65nm BSIM, hiện tượng bão hòa vận tốc làm tỷ số dòng thực tế $\frac{I_{on,n}}{I_{on,p}}$ co hẹp chỉ còn 1.5 – 1.8?
3. Dẫn xuất toán học chứng minh cực tiểu thời gian trễ trung bình đạt được tại $\frac{W_p}{W_n} = \sqrt{\frac{\mu_n}{\mu_p}} \approx 1.5 - 1.7$?

Lời giải chi tiết:

1. **Lý thuyết Shockley:** $I_{dsat} \propto \mu W$. Để $R_{on,p} = R_{on,n}$, cần $\mu_p W_p = \mu_n W_n \rightarrow \frac{W_p}{W_n} = \frac{\mu_n}{\mu_p} \approx 2.5 - 3.0$.
2. **Bão hòa vận tốc:** Electron có μ_n cao nên điện trường tới hạn $E_c = 2 \frac{v_{sat}}{\mu_n}$ rất nhỏ (1.5×10^4 V/cm). Ngay ở điện áp nhỏ trên kênh 65nm, nMOS đã bị bão hòa vận tốc hoàn toàn, dòng chỉ tăng bậc 1 theo $(V_{gs} - V_t)$. Ngược lại, lỗ trống có μ_p nhỏ nên E_c lớn hơn gấp đôi, ít bị bão hòa hơn. Do đó tỷ số dòng $\frac{I_{on,n}}{I_{on,p}}$ co hẹp còn 1.5 – 1.8.
3. **Cực tiểu trễ trung bình:** Đặt $k = \frac{W_p}{W_n}$. Trễ trung bình $t_{pd,avg} = \frac{1}{2}(R_n + R_p)C_L \propto (1 + \frac{\mu_r}{k})(A + Bk)$. Lấy đạo hàm theo k và cho bằng 0: $\frac{d}{dk}k = B - \mu_r \frac{A}{k^2} = 0 \rightarrow k_{opt} = \sqrt{\mu_r} = \sqrt{\frac{\mu_n}{\mu_p}} \approx \sqrt{2.5} \approx 1.58$. Định cỡ lớn hơn sẽ làm tụ tự tải C_{db} phình to ngáng chân tốc độ!

▢ Dẫn xuất Toán học Chi tiết (Step-by-Step Mathematical Derivation)

Câu hỏi 4 (Hiệu Ứng DIBL & Mô Hình Hóa Dòng Rò Dưới Ngưỡng BSIM): Một chip 28nm chạy $V_{dd} = 0.9V$. Ở chế độ nghỉ ($V_{in} = 0V$, nMOS ngắt, $V_{ds,n} = 0.9V$), hệ số $S = 80mV/decade$ ở 300K:

1. Giải thích hiện tượng DIBL dưới góc độ phân bố rào cản thế năng tĩnh điện cực Máng?
2. Với tham số BSIM $ETA0 = 0.075$, khi V_{ds} tăng từ 0.05V lên 0.9V, V_t sụt bao nhiêu millivolt?
3. Dòng rò dưới ngưỡng I_{sub} tăng vọt bao nhiêu lần? Khi nhiệt độ tăng lên 87° C (360K), dòng rò thay đổi ra sao?

Lời giải chi tiết:

1. **Cơ chế DIBL:** Khi kênh co ngắn, vùng suy giảm cực Máng tiến sát cực Source. Điện thế dương lớn tại cực Máng thâm nhập vào kênh, kéo tụt đỉnh rào thế năng tĩnh điện ngăn cách electron, làm hạt dẫn dễ dàng tràn sang Máng, tương đương với việc V_t sụt giảm.
2. **Độ sụt V_t :** $\Delta V_t = ETA0 \cdot (0.9V - 0.05V) = 0.075 \times 0.85V = 63.75mV$.
3. **Bùng nổ dòng rò:** $\frac{I_{sub}}{I_{sub}'} = 10^{\Delta \frac{V_t}{S}} = 10^{\frac{63.75}{80}} = 10^{0.7969} \approx 6.26$ lần! Ở 360K, S tăng lên 96mV/decade và năng lượng kích thích nhiệt $k_B T$ tăng làm dòng rò nhiệt tăng gấp 10 – 30 lần so với nhiệt độ phòng!

⚡ Góc nhìn Kỹ sư Thiết kế Vi mạch (Engineering Takeaway)

Câu hỏi 5 (Tối Ưu Chuỗi Đệm Inverter & Quá Độ Miller Ngược Chiều): Mạch cần lái tải dung $C_L = 512fF$ từ cổng kích thước tối thiểu $C_{in} = 2fF$:

1. Tính số tầng N tối ưu, hệ số phóng đại f và tổng độ trễ chuẩn hóa?
2. Vì sao trong thực tế thiết kế, kỹ sư thường chọn $f \approx 3.5 - 4.0$ thay vì $e \approx 2.718$?
3. Khi V_{in} nhảy từ 1 $\rightarrow$ 0, vì sao V_{out} bị nhúng âm (Undershoot bump) trong vài pico-giây đầu? Nguyên cơ vật lý là gì?

Lời giải chi tiết:

1. **Tối ưu hóa Logical Effort:** $F = \frac{C_L}{C_{in}} = 256$. Khi $\gamma = 0$, $f = e \approx 2.72 \rightarrow N = \ln(256) \approx 5.54 \rightarrow N = 6$ tầng, $f = 256^{\frac{1}{6}} = 2.52$, $D = 6 \times (2.52 + 1) = 21.12\tau_0$.
2. **Thực tế $f = 4$:** Chọn $f = 4$ thì $N = \log_4(256) = 4$ tầng, $D = 4 \times (4 + 1) = 20\tau_0$. Chuỗi 4 tầng tiết kiệm gần 50% diện tích silicon ($W_{total} = 85$ so với 168 đơn vị) và giảm 50% công suất xả xả tụ động!
3. **Miller Undershoot Bump:** Tụ điện ký sinh chồng lấn cực Cổng - Cực Máng C_{gd} bắc cầu trực tiếp giữa ngõ vào và ngõ ra. Khi V_{in} rơi dốc đứng ($d\frac{V_{in}}{dt} < 0$), dòng điện dịch $I = C_{gd}(d\frac{V_{in}}{dt})$ kéo giật nút ngõ ra tụt xuống mức âm ($-0.15V$) trước khi pMOS kịp cấp dòng. Nếu nút ngõ ra tụt sâu quá $-0.6V$, tiếp giáp p -substrate/ n^+ ngõ ra sẽ phân cực thuận, bơm electron vào nền silicon và kích hoạt thảm họa **Latch-Up**!